

طراحی تقویت‌کننده امیتر مشترک

مریم لیاقت

طراحی:

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_{AC} + R_{DC}} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C + (R_C + R_E)}$$

100 PE Cja

$$R_{out} = R_c = 1 \text{ k}\Omega$$

$$|A_v| = g_m R_c = 40 \rightarrow g_m = 40 \rightarrow g_m = \frac{I_c}{V_T} \rightarrow \underline{I_c = 1 \text{ mA}}$$

$$\rightarrow I_{CQ} = \frac{10 - 0}{1 + (R_E + R_D)} \rightarrow R_E = 8 \text{ k}\Omega$$

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi} = R_1 \parallel R_2 \parallel \frac{200}{40} \Omega$$


$$\rightarrow V_{CEQ} = R_C I_C = 1 \text{ V}$$


$$R_H = \frac{1}{10} \times 200 \times R_F = 20 \times 8 = 160 \text{ k}\Omega$$

$$1 = \frac{V_{th} - 0.7}{8 + \frac{1}{201}} \rightarrow V_{th} = 8.7 \text{ V}$$

$$R_1 = R_{Th} \frac{V_{cc}}{V_{Th}} = 160 \times \frac{10}{8} = 200$$

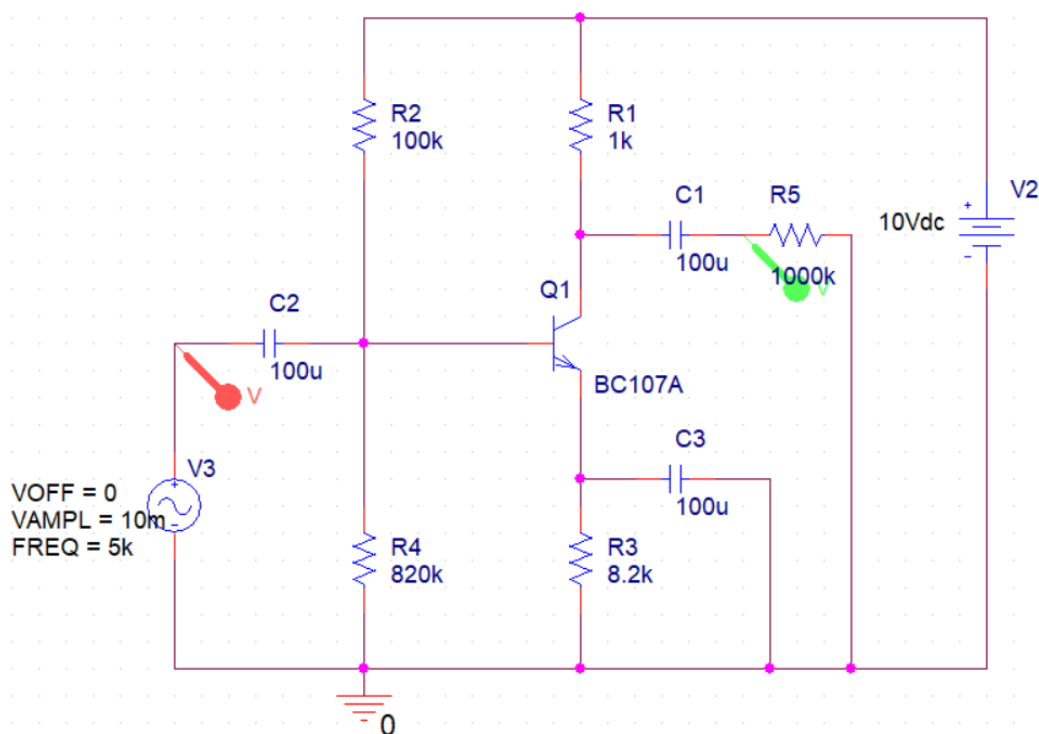
$$R_2 = R_{Th} \frac{1}{1 - \frac{V_{Th}}{V_{cc}}} = 160 \times \frac{1}{1 - \frac{8}{10}} = 800$$




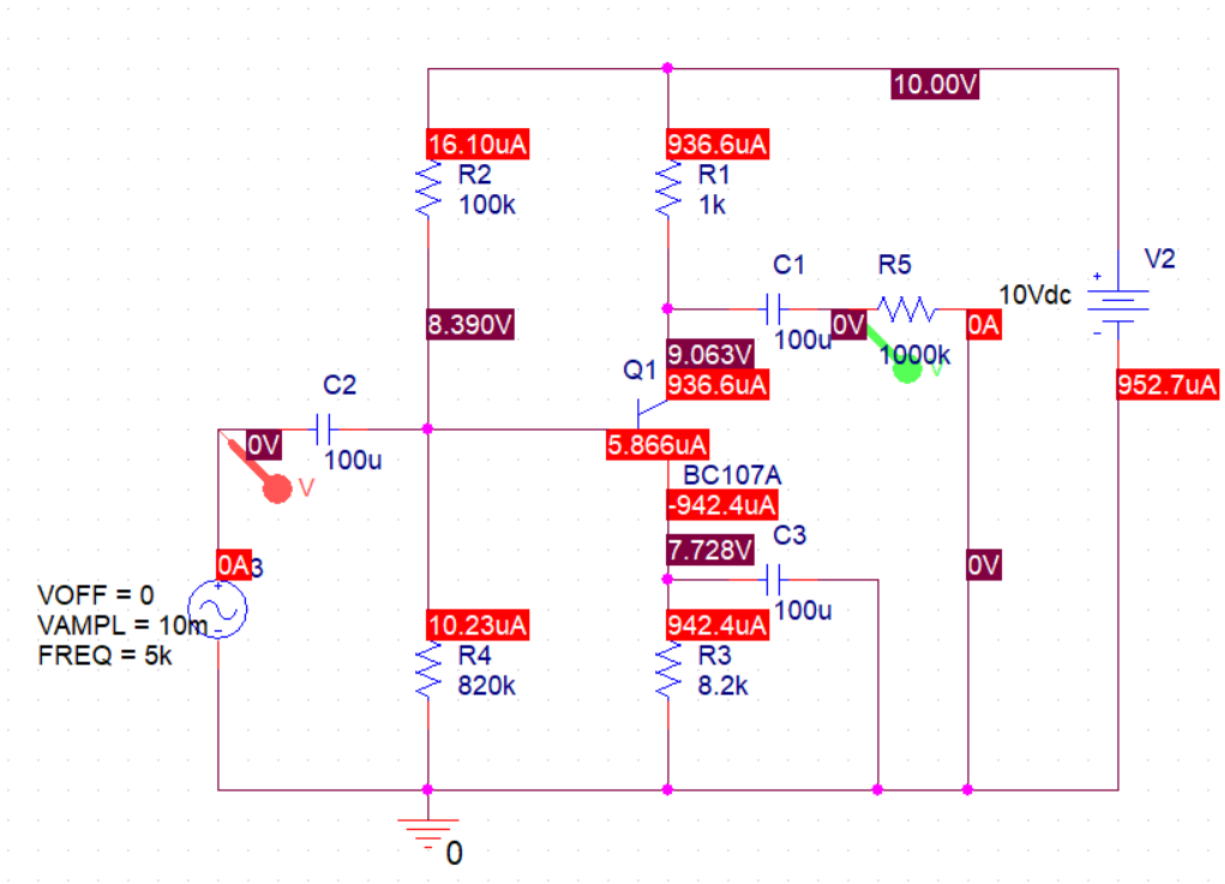


GAIN
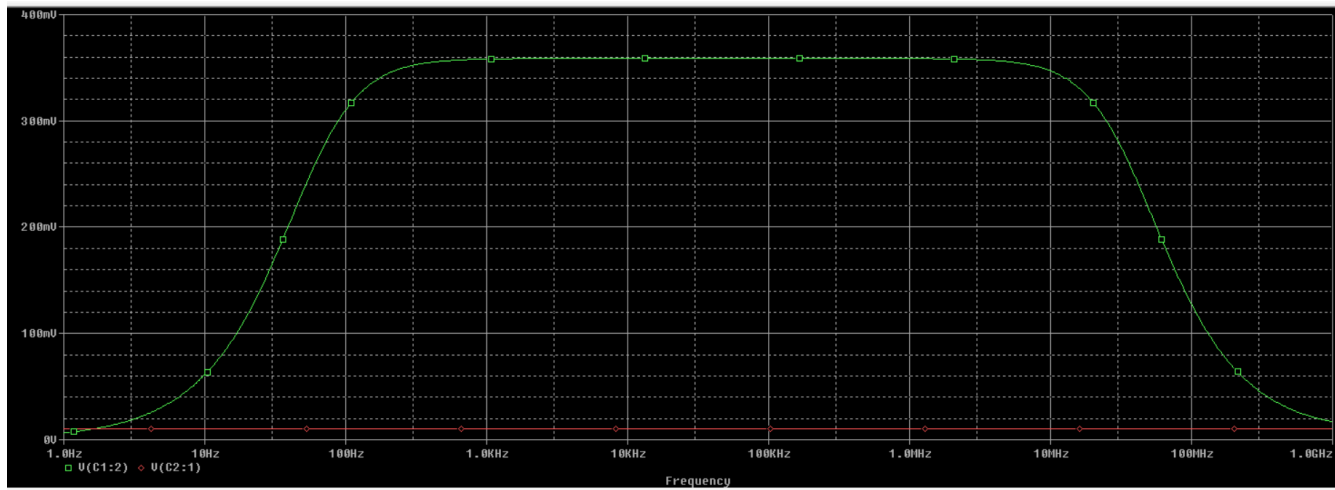
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{358\text{mV}}{10\text{mV}} = 35.8$$




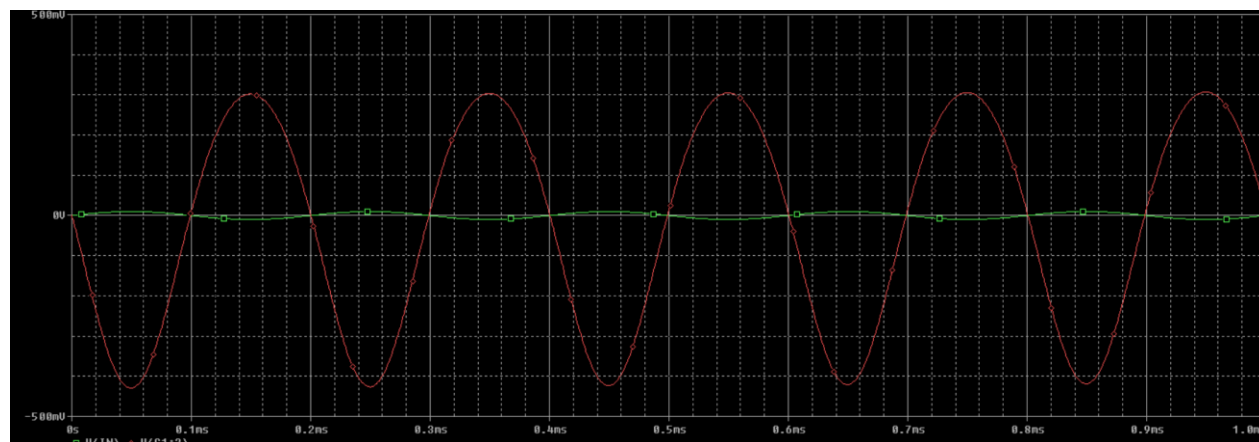

Rin

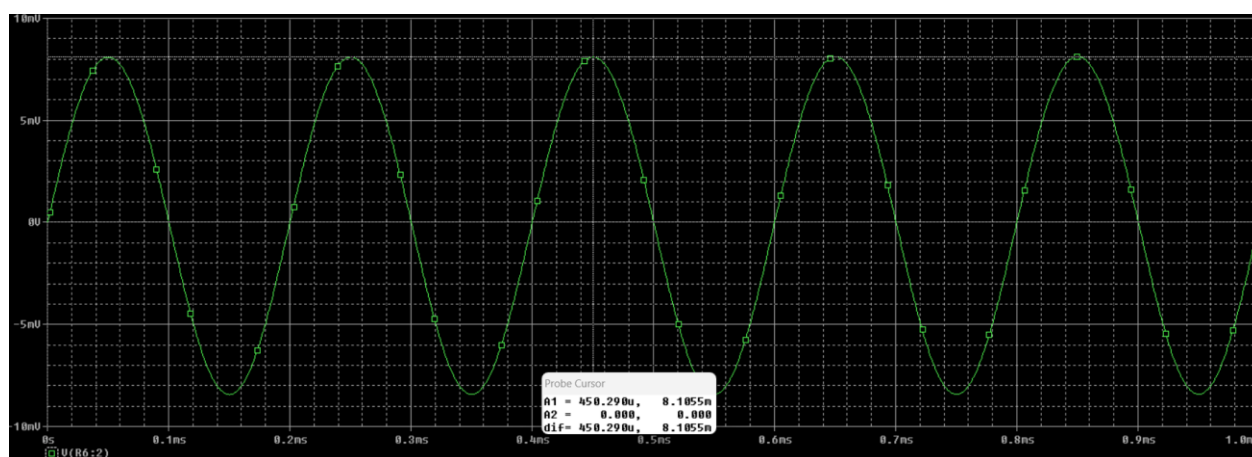

Rout

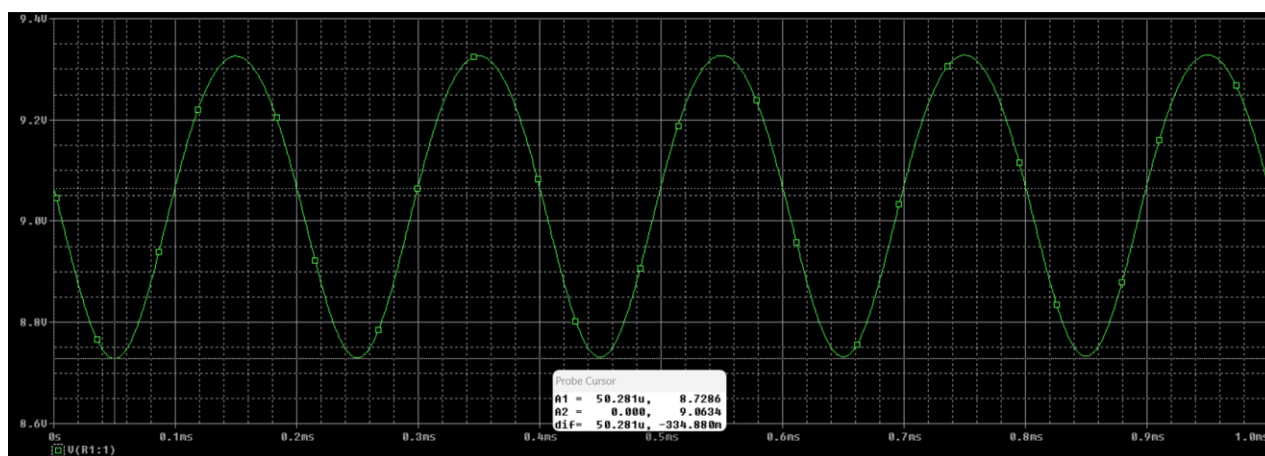

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_s} = \frac{300 + 430}{20} = 36.5$$

$$R_{in} = \frac{v_{in}}{\frac{v_s - v_{in}}{R_s}} = \frac{8.27}{\frac{10 - 8.27}{1}} = 4.78 \text{ k}\Omega$$

$$v_{o_{NL}} = 362.5$$

$$v_{o_{FL}} = 182$$

$$R = \frac{v_{o_{NL}} - v_{o_{FL}}}{\frac{v_{o_{FL}}}{1k}} = 0.99k$$